

# Verilog Practise Assignment

Group 07: 22CS30016, 22CS10049

August 14, 2024

## 1 Half Adder

### 1.1 Truth Table

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>S</i>	<i>C</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Table 1: Truth Table for Half Adder

### 1.2 Verilog Code


#### Structural Style

```
module halfadder(s,c,a,b);  
    input a,b;  
    output s,c;  
    xor g1(s,a,b);  
    and g2(c,a,b);  
endmodule
```

#### Behavioral Style

```
module halfadder(s,c,a,b);  
    input a,b;  
    output s,c;  
    assign s = a^b;  
    assign c = a&b;  
endmodule
```

### 1.3 Logic Diagram

 

## 2 Full Adder

### 2.1 Truth Table

$A$	$B$	$C_0$	$S$	$C$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Table 2: Truth Table for Full Adder

### 2.2 Verilog Code

#### Structural Style

```
module fulladder(s,c,a,b,c0);
    input a,b,c0;
    output s,c;
    wire t1,t2,t3;
    xor g1(t1,a,b);
    xor g2(s,c0,t1);
    and g3(t2,a,b);
    and g4(t3,t1,c0);
    or g5(c,t2,t3);
endmodule
```

### Behavioral Style

```
module fulladder(s,c,a,b,c0);  
    input a,b,c0;  
    output s,c;  
    assign s = a^b^c0;  
    assign c = a&b | b&c0 | c0&a;  
endmodule
```

### 2.3 Logic Diagram

